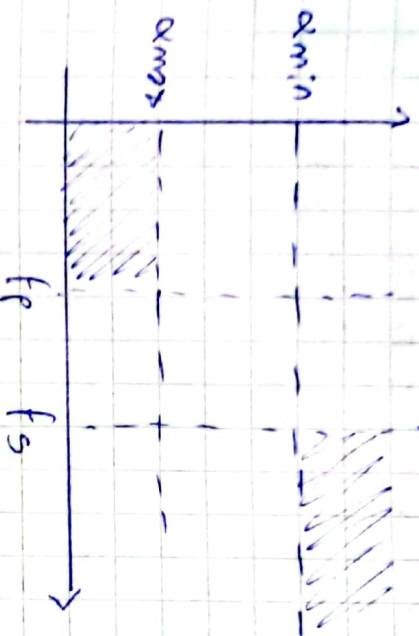


Ejercicio 3 TP2:

Filtro LP Chebyshev



$$\alpha_{min} = 48dB$$

$$\alpha_{max} = 0,4dB$$

$$f_p = 3,2kHz ; f_p' = 1$$

$$f_s = 9,6kHz ; f_s' = 3$$

$$a) \epsilon^2 = 10^{\frac{\alpha_{max} - \alpha_{min}}{10}} - 1 = 0,0764$$

$$1 + \epsilon^2 \cdot \left\{ \cosh^2 \left[n \cdot \operatorname{arccosh} \left(\frac{f_s}{f_p} \right) \right] \right\} ; \alpha_{min}' = 63094,75$$

$$n = 3 \rightarrow 945,81 < 63094,75$$

$$n = 4 \rightarrow 32095,35 < 63094,75$$

$$n = 5 \rightarrow 1090262,73 > 63094,75 \quad \checkmark \quad \text{Orden 5}$$

• Busco polinomio de Cheby:

$$G = 1 ; C_1 = W ; C_n = 2W C_{n-1} - C_{n-2}$$

$$C_2 = 2W^2 - 1 ; C_3 = 4W^3 - 3W ; C_4 = 8W^4 - 8W^2 + 1$$

$$C_5 = 16W^5 - 16W^3 + 2W - 4W^3 + 5W = 16W^5 - 20W^3 + 5W$$

$$CS = 16W^2 - 16W + 2W - 4W + 5W = 10W^2 - 10W + 5W = 10W^2 - 5W$$

$$b) |T(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \cdot CS^2} = \frac{1}{1 + \epsilon^2 (256\omega^{10} - 640\omega^8 + 560\omega^6 - 200\omega^4 + 25\omega^2)}$$

$$c) |T(j\omega)|^2 \Big|_{\omega = \frac{s}{j}} = |T(s)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 (-256s^{10} - 640s^8 - 560s^6 - 200s^4 - 25s^2)}$$

$$|T(s)|^2 = T(s) \cdot T(-s) \Rightarrow T(s) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon^2 \cdot 256}} \cdot \frac{1}{s^5 + 1,249s^4 + 2,031s^3 + 1,432s^2 + 0,821s + 0,201}$$

$$T(s) = \frac{0,201}{s^5 + 1,249s^4 + 2,031s^3 + 1,432s^2 + 0,821s + 0,201}$$



$$T(s) = \frac{0,201}{(s^2 + 0,238s + 1,053)(s^2 + 0,625s + 0,494)(s + 0,386)}$$

$$T(s) = \frac{0,201}{1,053} \cdot \frac{1,053}{s^2 + 0,238s + 1,053} \cdot \frac{0,201}{0,494} \cdot \frac{0,494}{s^2 + 0,625s + 0,494} \cdot \frac{0,201}{0,386} \cdot \frac{0,386}{s + 0,386}$$

$$T(s) = \frac{0,04}{0,04} \cdot \frac{1,053}{s^2 + 0,238s + 1,053} \cdot \frac{0,494}{s^2 + 0,625s + 0,494} \cdot \frac{0,386}{s + 0,386}$$

NOTA

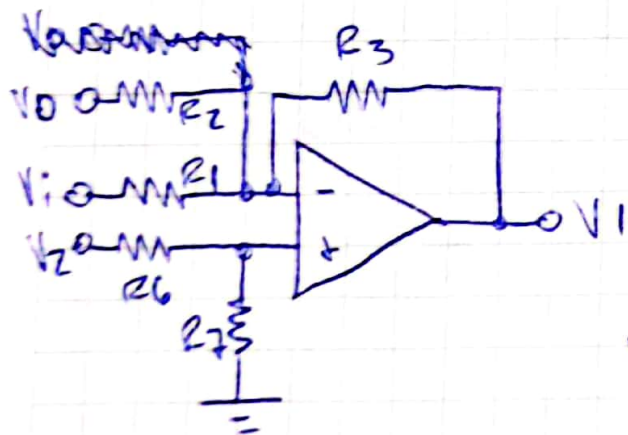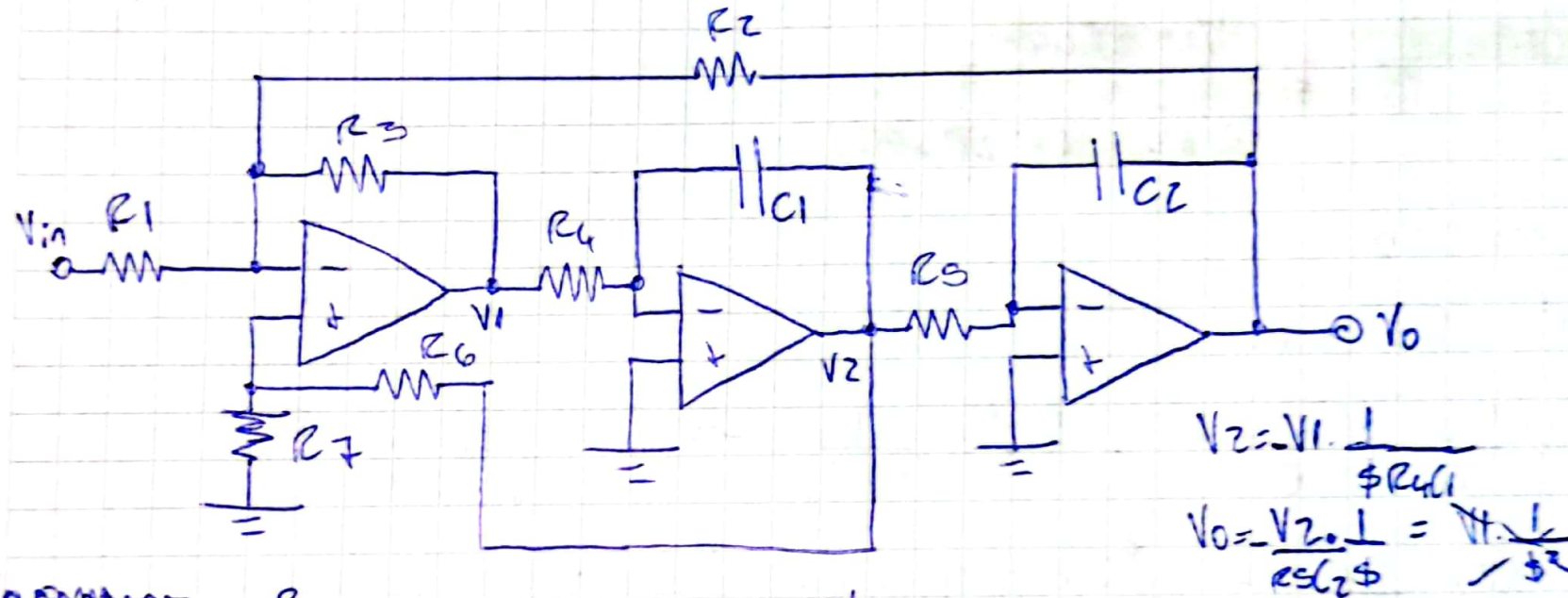2) Sintetizar utilizando KUN-Variable de estado:



Superposición:

- ① $V_i = V_0 = 0 \Rightarrow V_1 = V_2 \cdot \frac{R_7}{R_7 + R_6} \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1 R_2} \right)$
- ② $V_i = V_2 = 0 \Rightarrow V_1 = V_0 \cdot \left(-\frac{R_3}{R_2} \right)$
- ③ $V_0 = V_2 = 0 \Rightarrow V_1 = V_i \cdot \left(-\frac{R_3}{R_1} \right)$

③ en ①: $V_i \cdot \left(-\frac{R_3}{R_1} \right) = \frac{V_0 \cdot 1}{R_2 C_1 C_2}$

$$V_2 = -V_1 \cdot \frac{1}{\beta R_4 C_1}; \quad V_0 = -V_2 \cdot \frac{1}{\beta R_5 C_2} \Rightarrow V_2 = -V_0 \beta R_5 C_2$$

$$V_1 = -V_2 \cdot \beta R_4 C_1 \Rightarrow V_0 = V_0 \beta^2 C_1 C_2 R_4 R_5$$

$$V_1 = V_2 \cdot \frac{R_7}{R_7 + R_6} \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \parallel R_2} \right) + V_0 \cdot \left(-\frac{R_3}{R_2} \right) + V_i \cdot \left(-\frac{R_3}{R_1} \right)$$

$$V_0 \beta^2 C_1 C_2 R_4 R_5 = -V_0 \beta C_2 R_5 \cdot \frac{R_7}{R_7 + R_6} \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \parallel R_2} \right) + V_0 \left(-\frac{R_3}{R_2} \right) + V_i \cdot \left(-\frac{R_3}{R_1} \right)$$

$$V_0 \left[\beta^2 C_1 C_2 R_4 R_5 + \beta C_2 R_5 \frac{R_7}{R_7 + R_6} \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \parallel R_2} \right) + \frac{R_3}{R_2} \right] = V_i \cdot \left(-\frac{R_3}{R_1} \right)$$

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{-\frac{R_3}{R_1}}{\beta^2 C_1 C_2 R_4 R_5 + \beta C_2 R_5 \frac{R_7}{R_7 + R_6} \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \parallel R_2} \right) + \frac{R_3}{R_2}}$$

- Si: $R_1 = R_2 = R_3 = R$ y $R_4 = 2R$

$$T(s) = \frac{-1}{s^2(R_1 R_4 R_5 + R_2 R_5 + 1)}$$

$$T(s) = \frac{-1/R_1 R_2 R_5}{s^2 + s \frac{1}{C_1 R_4} + \frac{1}{C_1 R_2 R_5}}$$

- Normalizo:

$$R_4 = R_5 = R$$

$$\textcircled{2} \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{C_1} \quad ; \quad \omega_0^2 = \frac{1}{C_1 C_2} \rightarrow C_1 = \frac{1}{\omega_0^2 C_2} \quad \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{ Den } \textcircled{2} \frac{\omega_0}{Q} = \omega_0^2 C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{Q \omega_0} \quad ; \quad C_1 = \frac{1}{\omega_0^2 \frac{1}{Q \omega_0}}$$

$$C_1 = \frac{Q}{\omega_0}$$

- Busco componentes para SOS:

$$T_1: \omega_0 = 0.7230$$

- Busco componentes para SOS:


$$T1: \frac{W_0}{Q} = 0,238 \rightarrow Q = 4,311 \Rightarrow C1 = 4,2 ; C2 = 0,226$$

$$W_0^2 = 1,053$$

$$T2: \frac{W_0}{Q} = 0,625 \rightarrow Q = 1,124 \Rightarrow C1 = 1,6 ; C2 = 1,27$$

$$W_0^2 = 0,494$$

- Sección de primer orden:

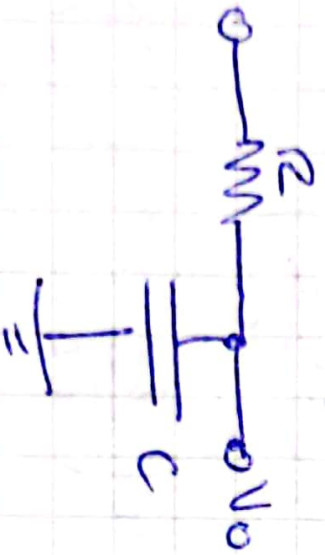

$$T(s) = \frac{1/sC}{R + 1/sC} = \frac{1}{sRC + 1} = \frac{1/Cs}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$R = R \Rightarrow T(s) = \frac{1/C}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$\frac{1}{C} = 0,386 \rightarrow C = 2,59$$