


## TP1:

Filtro Notch,  $f_0 = 50 \text{ Hz}$ , Ancho de banda = 3 dB

- Suma de HP y LP Butter orden 2:

$$T_1(\phi) = \frac{\phi^2}{\phi^2 + \sqrt{2}\phi + 1} ; T_2(\phi) = \frac{1}{\phi^2 + \sqrt{2}\phi + 1}$$

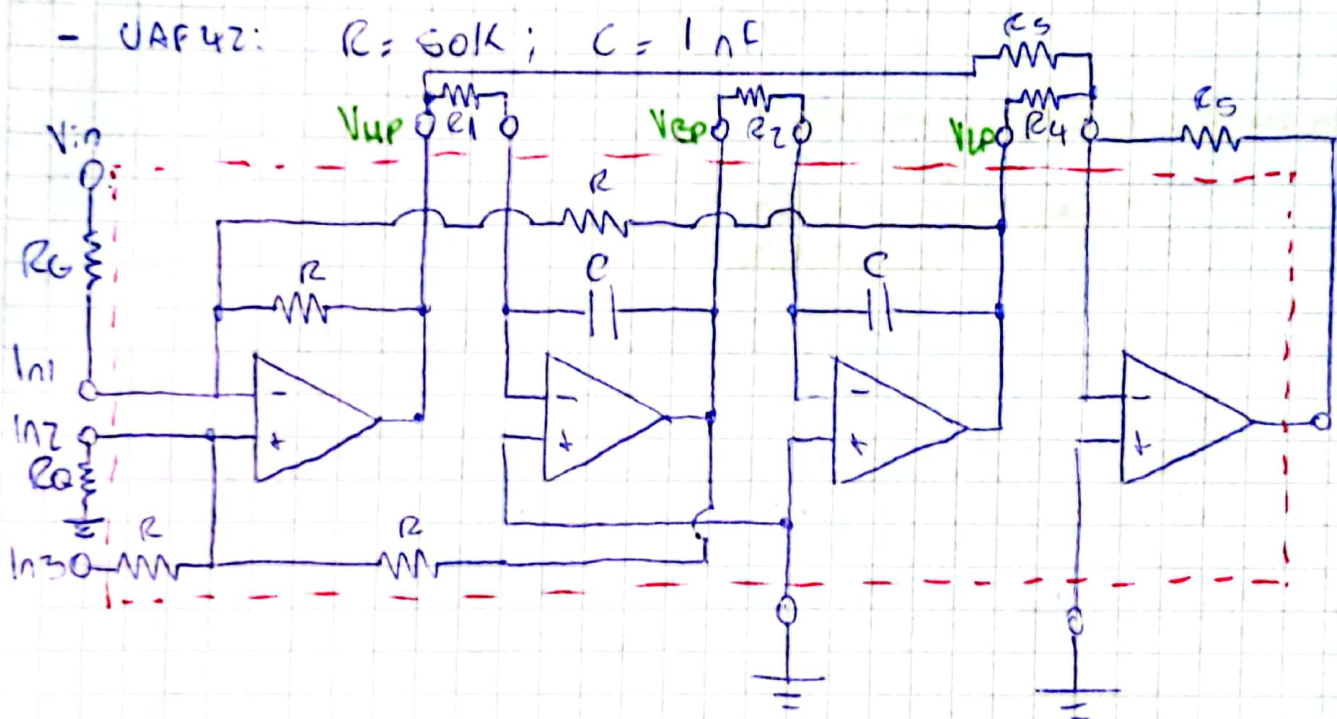- UAF42:  $R = 50 \text{ k}\Omega$ ;  $C = 1 \text{ nF}$



- Ecuaciones de diseño por In1 inversora:

$$\omega_n^2 = \frac{R}{R \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C^2} = \frac{1}{R_1 \cdot R_2 \cdot C^2}$$

$$\omega_n = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} = 100\pi \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_n^2 = 98696,04 = \frac{1}{R_1 R_2 \cdot 1 \cdot 10^{-18}}$$

$$9,869 \cdot 10^{-14} = \frac{1}{R_1 R_2} ; R_1 = 2,2 \text{ M}\Omega \Rightarrow R_2 = 4,605 \text{ M}\Omega \approx 4,7 \text{ M}\Omega$$

$$Q = \left(1 + \frac{50k\Omega}{R_Q}\right) \cdot \frac{1}{\frac{1}{50k\Omega} + \frac{1}{50k\Omega} + \frac{1}{R_G}} \cdot \sqrt{\frac{R_1}{R^2 \cdot R_2}} ; R_G = 47k\Omega$$

$$Q = \left(1 + \frac{50k\Omega}{R_Q}\right) \cdot 0,2233$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \left(1 + \frac{50k\Omega}{R_Q}\right) \cdot 0,2233$$

$$3,166 = 1 + \frac{50k\Omega}{R_Q} \Rightarrow R_Q = 23077,39 \approx 22k\Omega$$

- Sumador ganancia 1:

$$R_3 = R_4 = R_5 = 47k\Omega$$

- Valores finales:

$$R_1 = 2,2M\Omega$$

$$R_G = 47k\Omega$$

$$R_2 = 4,7M\Omega$$

$$R_Q = 22k\Omega$$

$$R_3 = R_4 = R_5 = 47k\Omega$$