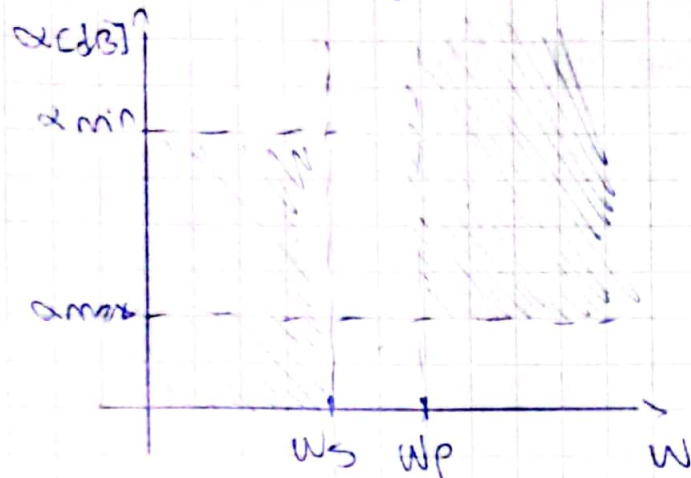


### Tarea Semanal 3:



$$\alpha_{max} = 1 \text{ dB}; \quad \alpha_{min} = 35 \text{ dB}$$

$$\omega_p = 2\pi \cdot f_p = 2\pi \cdot 3500 \text{ Hz} = 7000\pi \text{ rad/s}$$

$$\omega_s = 2\pi \cdot f_s = 2\pi \cdot 1000 \text{ Hz} = 2000\pi \text{ rad/s}$$

$$\omega_p' = 1; \quad \omega_s' = 2/7$$

1) Convertido plantilla a pasabajas:

$$\omega_{pLP} = 1; \quad \omega_{sLP} = \frac{7}{2} = 3,5$$

Máxima planicidad:

$$- \epsilon^2 = 10^{\alpha_{max}/10} - 1 = 0,259$$

- 1 cero por orden:

$$N=2: \alpha_{min_2} = 10 \cdot \log \left( 1 + \epsilon^2 \cdot \omega_s'^{2 \cdot 2} \right) = 16 \text{ dB}$$

$$N=4: \alpha_{min_4} = 37,65 \text{ dB} > \alpha_{min}$$

MP Orden 4:

$$|T(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \cdot \omega^{2 \cdot 4}}; \quad |T(j\omega)|^2 \Big|_{\omega = \frac{2}{7}} = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \cdot 8^2}$$

• Busco Butter:  $W_B = \epsilon^{-1/n} \cdot W_P = 1,184$  ;  $Q = \frac{1}{2 \cos \psi}$

Para  $n=4$ :


$T1$   $p_{1-2} = -0,382 \pm j0,923$  ;  $T2$   $p_{3-4} = -0,923 \pm j0,382$

Reconstruyo polinomios:

$$T_1(s) = \frac{1}{s^2 + 0,7654s + 1} \quad ; \quad T_2(s) = \frac{1}{s^2 + 1,8478s + 1}$$

$$T(s) = \frac{1}{T_1(s) \cdot T_2(s)} \rightarrow T(s) = T_1(s) \cdot T_2(s)$$

Diagrama:

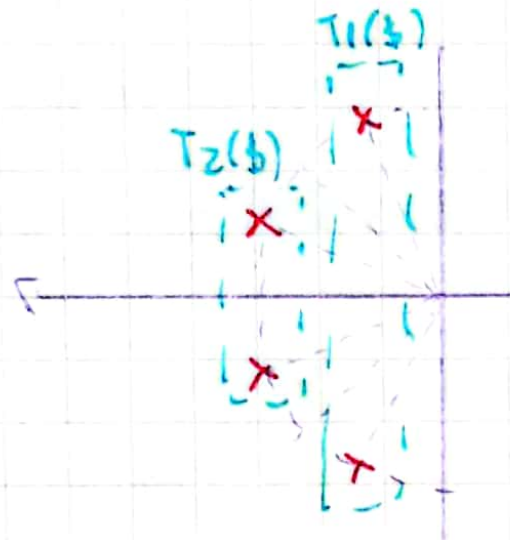


$$n=4$$

•  $\pi/2N = \frac{\pi}{8}$  primer polo

•  $\frac{\pi}{4}$  espaciamento

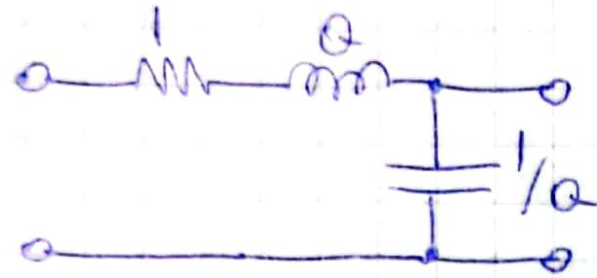2)  $T_1(s)$ : Diseño filtro LP equivalente



$$Q = 1.306; \quad L = 1.306; \quad C = 0.7654$$

Desnormalizo con  $\omega_B$ :  $L = 1.1103$


$$C = 0.646$$

• Pasos equivalentes:

$$P = K(s) = \frac{1}{s}; \quad Z_{LP-R}(P) = Z_{LP-R}(s) = R$$

$$Z_{LP-L}(P) = P \cdot L = \frac{L}{s} = \frac{1}{\text{Ceq} \cdot s} = Z_{HP-C}(s)$$
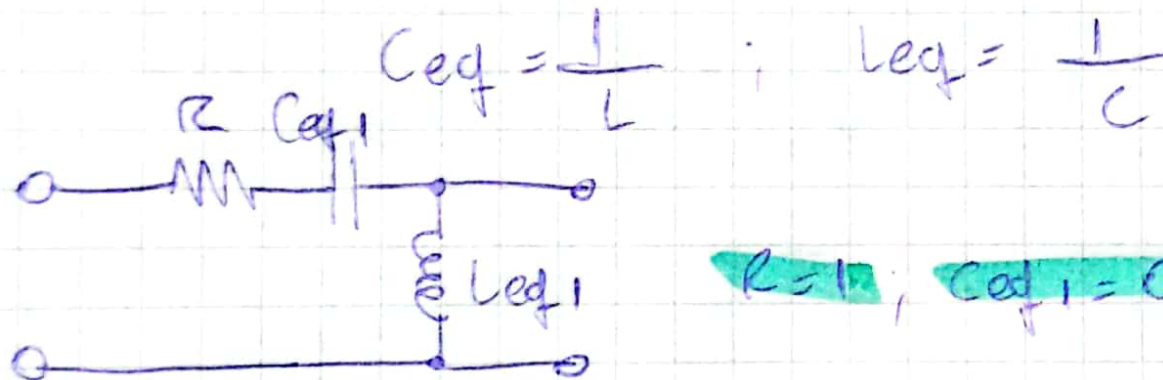
$$Z_{LP-C}(P) = \frac{1}{P \cdot C} = \frac{s}{C} = L_{eq} \cdot s = Z_{HP-L}(s)$$



$$R = 1; \quad C_{eq} = 0.9; \quad L_{eq} = 1.548$$




$$T_Z(s): Q = 0,541$$

$$\text{Posolajos: } L' = Q = 0,541; \quad C' = \frac{1}{Q} = 1,878$$

$$\text{Desnormalizo con } W_B: \quad L_2 = 0,457$$

$$C_2 = 1,56$$


Posollos equivalente:

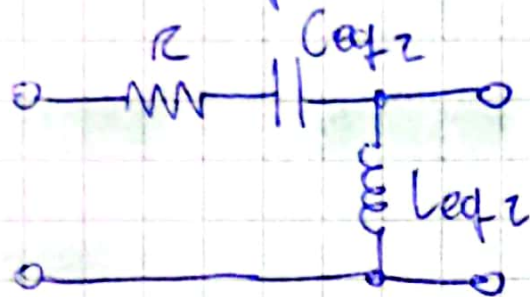

$$R = 1$$

$$C_{eq2} = \frac{1}{L_2} = 2,188$$

$$L_{eq2} = \frac{1}{C_2} = 0,641$$

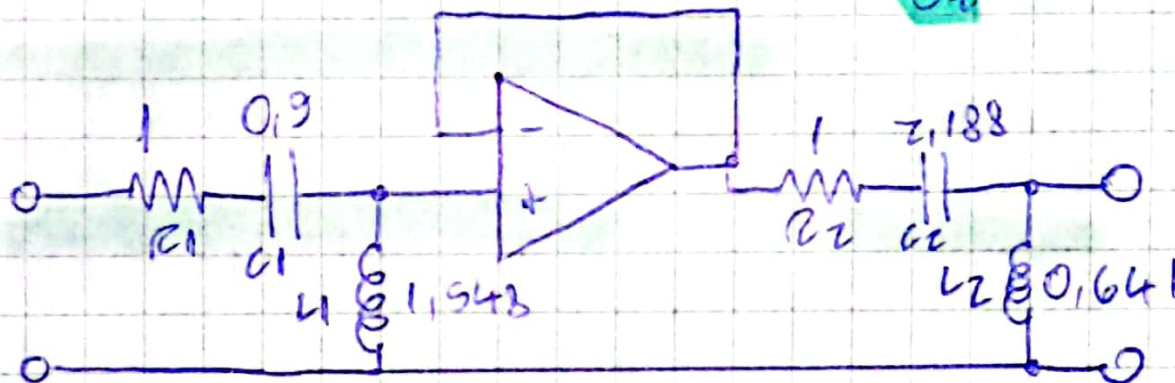

$$3) Z_N = R_Z = 1k ; R_W = 7000 \pi \text{ V/s}$$

$$R_Z \cdot R'_Z \cdot R_Z = 1k \Omega$$


$$C_1 = \frac{C'_1}{R_Z \cdot R_W} = 40,92 \text{ nF}$$

$$L_1 = L'_1 \cdot \frac{R_Z}{R_W} = 70,4 \text{ mH}$$

$$C_2 = \frac{C'_2}{R_Z \cdot R_W} = 99,49 \text{ nF}$$

$$L_2 = L'_2 \cdot \frac{R_Z}{R_W} = 29,14 \text{ mH}$$

4) Utilizo GIC:

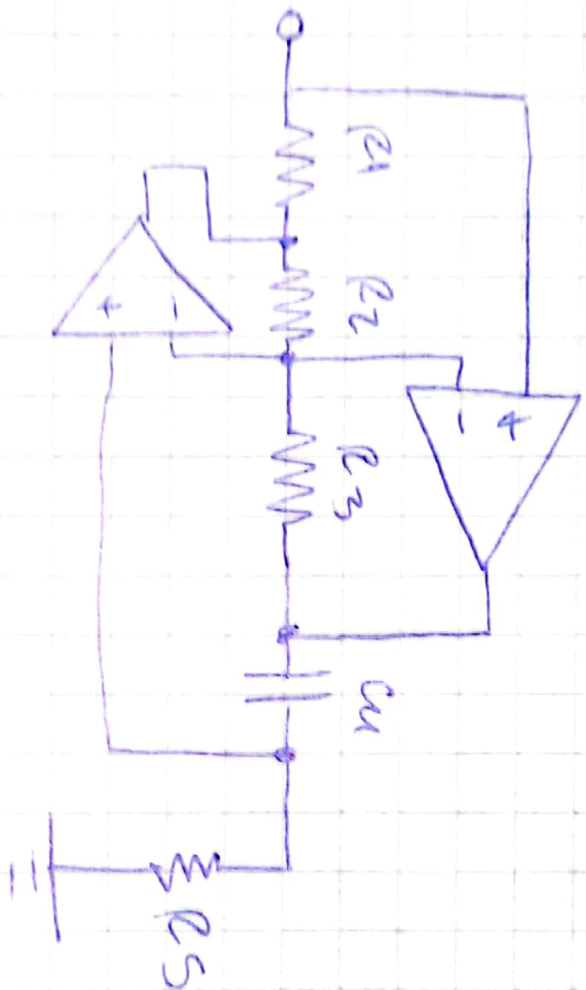

$$f_{eq} = \frac{C_4 R_1 R_3 R_5}{R_2}$$

Frecuencia crítica del sistema

• Selección Schumann:

$$R_2 = R_3, C_4 = ?; G_5 = i\omega_p C_4$$

$$f_{eq} = C_4 R_1 \omega_p C_4$$

$$f_{eq} = C_4 \omega_p R_1$$



• Para  $L_1 = 70,4 \text{ mH}$ :  
 $70,4 \text{ mH} = C_4^2 \cdot \omega_p \cdot C_1 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} 70,4 \text{ mH} = C_4^2 \cdot \omega_p \cdot C_1 \\ \end{matrix}} \right\} \text{No}$

•  $\text{Req} = \frac{C_4 \cdot C_1 \cdot R_A}{R_A} \cdot \frac{1}{\omega_p \cdot C_4} = \frac{C_1}{\omega_p}$

• Para  $L_1 = 70,4 \text{ mH}$ :

$$70,4 \text{ mH} = \frac{C_1}{7000 \pi} \rightarrow C_1 = 1548,17 \mu\text{F} \approx 1 \text{ mF}$$

$$R_2 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega \quad ; \quad R_5 = \frac{1}{\omega_p \cdot C_4} \quad ; \quad C_4 = 1 \text{ nF} \rightarrow R_5 = 45472 \Omega$$

$$R_5 \approx 47 \text{ k}\Omega$$

• Para  $L_2 = 29,14 \text{ mH}$ :

$$29,14 \text{ mH} = \frac{R_A}{7000 \pi} \rightarrow R_1 = 640,82 \Omega \approx 680 \Omega$$

$$R_2 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega \quad ; \quad C_4 = 1 \text{ nF} \rightarrow R_5 = 45472 \Omega \approx 47 \text{ k}\Omega$$